#### Маломощный операционный усилитель

### 1467УДЗУ

Микросхема представляет собой операционный усилитель с уровнями напряжений входного и выходного сигналов от  $U_{CC}$  до  $U_{CC+}$  в широком диапазоне напряжений питания. Микросхемы используются в радиоаппаратуре и электронной технике и предназначены для создания радиоэлектронных устройств специального назначения широкого класса.

Микросхема конструктивно выполняется в металлокерамическом 6-выводном корпусе 5221.6-1.

Прототип – LMC7101 компании NS, США

#### Особенности:

- напряжения питания 2.7B ÷ 13.2B при однополярном питании и 1.35B ÷ 6.6B при двухполярном питании;
- напряжение смещения нуля не более 9.0мВ;
- ток потреблении не более 1.9мА;
- разность входных токов не более 32пА;
- входной ток не более 64пА;
- коэффициент усиления напряжения при  $R_L = 600 \text{ Om}$  не менее 6.0 B/mB;
- коэффициент усиления напряжения  $R_L = 2.0$ ; 10 кОм не менее 15 В/мВ
- допустимое значение статического потенциала не менее 500В;
- диапазон рабочих температур среды от минус 60°C до плюс 125°C;
- защита выходов от короткого замыкания.


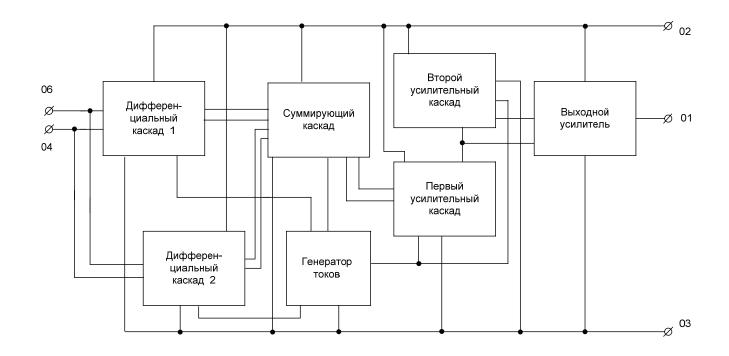


Схема электрическая структурная

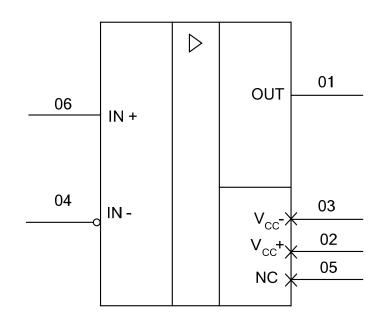

#### Назначение выводов

Номер вывода	Обозначение	Назначение
01	OUT	Выход
02	V <sub>CC</sub> +	Вывод питания от источника положительного напряжения
03	V <sub>CC</sub> -	Вывод питания от источника отрицательного напряжения
04	ĪN-	Вход инверсный
05	NC	Вывод свободный
06	IN+	Вход неинверсный

Условное графическое обозначение

Электрические параметры микросхем при приемке и поставке

Электрические параметры микросхем при приемке и поставке						
Наименование параметра, единица измерения,	Буквенное	Норма		Температура		
режим измерения	обозначение параметра	не менее	не более	среды, °С		
Электрические параметры при U <sub>CC+</sub> = 2,7 В;	$U_{CC-} = 0 B$					
Напряжение смещения нуля, мВ, при $U_{IC} = U_O = U_{CC+}/2$	U <sub>IO</sub>	_	±9,0   ±12			
Максимальное выходное напряжение, B, $R_L = 2 \text{ кOm}$	U <sub>Omax</sub>	2,4 2,3	_			
$R_L = 10 \text{ кOm}$		2,64 2,5	_			
Минимальное выходное напряжение, B, $R_L = 2 \ \kappa O M$	$U_{\mathrm{Omin}}$	_	0,5 0,6			
$R_L = 10 \text{ кОм}$		_	<u>0,06</u> 0,1			
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений, дБ, при $0 \text{ B} \leq U_{IC} \leq 2,7$ В	K <sub>CMR</sub>	<u>50</u> 46	_	25±10		
Коэффициент влияния нестабильности источников питания на напряжение смещения нуля, дБ, при $1,35~\mathrm{B} \leq \mathrm{U}_{\mathrm{CC}+} \leq 1,65~\mathrm{B}; -1,65~\mathrm{B} \leq \mathrm{U}_{\mathrm{CC}-} \leq -1,35~\mathrm{B}; \mathrm{U}_{\mathrm{IC}} = 0~\mathrm{B}$	$K_{SVR}$	<u>50</u> 46	_	-60; 125		
Входной ток, пА	$I_{\rm I}$	_	±64   ±3500			
Разность входных токов, пА	$I_{IO}$	_	3 <u>2</u> 1500			
Ток потребления, мА, при $U_{IC} = U_O = U_{CC+}/2$	$I_{CC}$	_	1,9 2,0			
Ток короткого замыкания, мA, вытекающий ток, $U_{O} = 0$ В	I <sub>OS</sub>	$\frac{-10}{-8,0}^{1)}$	_			
втекающий ток, $U_0 = 2.7 \text{ B}$	108	10 <sup>1)</sup> 8,0 <sup>1)</sup>	_			

### Продолжение таблицы

Электрические параметры при $U_{CC^+}$ = 5,0 B; $U_{CC^-}$ = 0 B					
Напряжение смещения нуля, мВ, при $U_O = U_{CC+}/2$ ; $U_{IC} = 1,5$ В		_	±9,0   ±12	25±10	
Максимальное выходное напряжение, B, $R_L$ =10 кОм	U <sub>Omax</sub>	4,8 4,7	_	-60; 125	
R <sub>L</sub> =2 кОм		4,7 4,6	_		
$R_L = 600 \text{ Om}$		4,5 4,3	_		
Минимальное выходное напряжение, B, $R_{L} = 10 \text{ кOm}$	$ m U_{Omin}$	_	0,1 0,16		
$R_L = 2$ кОм		_	0,18 0,24		
$R_{L} = 600 \text{ Om}$		_	$\frac{0.5}{0.65}$		
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений, дБ, при 0 В $\leq$ U $_{IC}$ $\leq$ 5,0 В		<u>60</u> 55	_		
Электрические параметры при U <sub>CC+</sub> = 5,0 B;	$U_{CC-}=0$ B				
Коэффициент влияния нестабильности источника положительного питания на напряжение смещения нуля, дБ, при $5.0 \text{ B} \le \text{U}_{\text{CC+}} \le 13.2 \text{ B}$ ; $\text{U}_{\text{CC-}} = 0 \text{ B}$ ; $\text{U}_{\text{O}} = 1.5 \text{ B}$		65 60	_		
Коэффициент влияния нестабильности источника отрицательного питания на напряжение смещения нуля, дБ, при $-13.2~\mathrm{B} \le \mathrm{U_{CC-}} \le -5.0~\mathrm{B};~\mathrm{U_{CC+}} = 0~\mathrm{B};~\mathrm{U_O} = -1.5~\mathrm{B}$		65 60	_	25±10	
Входной ток, пА		_	<u>±64 </u>  ±3500	25±10 -60; 125	
Разность входных токов, пА		_	32 1500	123	
Ток потребления, мА, при $U_O = U_{CC+}/2$ ; $U_{IC} = 1.5$ В	$I_{CC}$	_	1,9 2,0		

### Продолжение таблицы

Ток короткого замыкания, мА,		$\frac{-20^{1)}}{-15^{1)}}$	_	
вытекающий ток, $U_O = 0 B$	$I_{OS}$	-15 <sup>1)</sup>		
втекающий ток, $U_{\rm O} = 5.0~{\rm B}$		20 <sup>1)</sup> 15 <sup>1)</sup>	_	
Электрические параметры при $U_{CC^+}$ = 13,2 B; $U_{CC^-}$ = 0 B				
Напряжение смещения нуля, мВ,			<u> ±10 </u>	25±10
при $U_O = U_{CC+}/2$ ; $U_{IC} = 1.5 \text{ B}$	$ m U_{IO}$	_	±14	-60; 125
Максимальное выходное напряжение, B, $R_{L} = 10 \ \text{кOm}$	U <sub>Omax</sub>	12,8 12,6	_	
$R_L = 2 кОм$		12,6 12,4	_	
$R_{L} = 600 \text{ Om}$		12,0 11,6	_	
Минимальное выходное напряжение, B, $R_{L}\!=\!10\;\kappa\text{Om}$		_	$\frac{0.3}{0.42}$	
$R_L = 2 кОм$		_	0,32 0,45	
$R_{L} = 600 \text{ Om}$		_	1,0 1,3	
Коэффициент ослабления синфазных входных напряжений, дБ, при 0 В $\leq$ U $_{IC}$ $\leq$ 13,2 В	K <sub>CMR</sub>	65 60	_	
Коэффициент влияния нестабильности источника положительного питания на напряжение смещения нуля, дБ, при 5,0 В $\leq$ U <sub>CC+</sub> $\leq$ 13,2 В; U <sub>CC-</sub> $=$ 0 В; U <sub>O</sub> $=$ 1,5 В	$K_{SVR^+}$	65 60		
Коэффициент влияния нестабильности источника отрицательного питания на напряжение смещения нуля, дБ, при $-13.2~\mathrm{B} \le \mathrm{U_{CC-}} \le -5.0~\mathrm{B};~\mathrm{U_{CC+}} = 0~\mathrm{B};~\mathrm{U_O} = -1.5~\mathrm{B}$	K <sub>SVR</sub> -	65 60	_	

#### Продолжение таблицы

Электрические параметры при $U_{CC^+}$ = 13,2 B; $U_{CC^-}$ = 0 B						
Коэффициент усиления напряжения, $B/MB$ , при $U_{IC} = 1,5 \ B$ $R_L = 10 \ \kappa O_M$			$A_{\mathrm{U}}$	15 10	_	25±10 -60;
	$R_L$ =2 кОм			15 10	_	125
	$R_{L}$ =600 Om			6,0 5,0	_	
Входной ток, пА			$I_{I}$	-	<u>±64 </u>  ±3500	
Разность входных токов, пА			$I_{IO}$	-	32 1500	
Ток потребления, мА, при $U_O = U_{CC+}/2$ ; $U_{IC} = 1,5$ В			$I_{CC}$	_	2,0 2,5	
Ток короткого замыкания, мА, вытекающий ток, $U_O = 0$ В			Ţ	$\frac{-30}{-20}^{1)}$	_	
вте	кающий ток, $U_O = 12 B$		$I_{OS}$	$\frac{30}{20}^{1)}$	_	

<sup>1)</sup> Время воздействия режима не более 100 мс.

Примечания.

За величину тока принимается абсолютное значение показаний измерителя тока

 $<sup>1\</sup> U_{CC^+}$  – напряжение на выводе питания  $V_{CC^+}$  ;

 $U_{CC^-}$  – напряжение на выводе питания  $V_{CC^-}$  .

<sup>2</sup> Знак "минус" перед значением тока указывает только его направление (вытекающий ток).

#### Предельно-допустимые и предельные режимы эксплуатации

Наименование параметров режима,	Буквенное обозначение	Предельно-допу	устимый режим	Предельный режим		
единица измерения	параметра	не менее	не более	не менее	не более	
Напряжение питания, В, - однополярное	U <sub>CC</sub>	2,7	13,2	- 0,3	16	
- двухполярное	$U_{CC+}, U_{CC-}$	± 1,35	± 6,6	ı	±8	
Напряжение на выводе питания $V_{\text{CC+}}$	U <sub>CC+</sub>	0	13,2	- 0,3	16	
Напряжение на выводе питания $V_{\text{CC-}}$	$U_{CC-}$	-13,2	0	-16	0,3	
Синфазные входные напряжения, В	$\mathrm{U}_{\mathrm{IC}}$	U <sub>CC</sub> -	U <sub>CC+</sub>	$U_{CC^-} - 0.3$	$U_{CC^{+}} + 0,3$	
Выходной ток, мА	$I_{O}$	-30	30	-35	35	
Напряжение на входах IN+, IN-	$U_{\rm I}$	_	_	$U_{CC^-} - 0.3$	$U_{CC^{+}} + 0,3$	
Примечание. $U_{CC} = U_{CC^+} - U_{CC}$		(1)				